

数电实验 8

18308045 谷正阳

April 27, 2021


Contents

1	仿真实验	2
1.1	点阵显示名字	2
1.1.1	电路图	2
1.1.2	结果	2
1.2	或门与门	3
1.2.1	电路图	3
1.2.2	结果	3
2	实验箱实验	5
2.1	点阵显示名字	5
3	实验总结	5


1 仿真实验

1.1 点阵显示名字

1.1.1 电路图

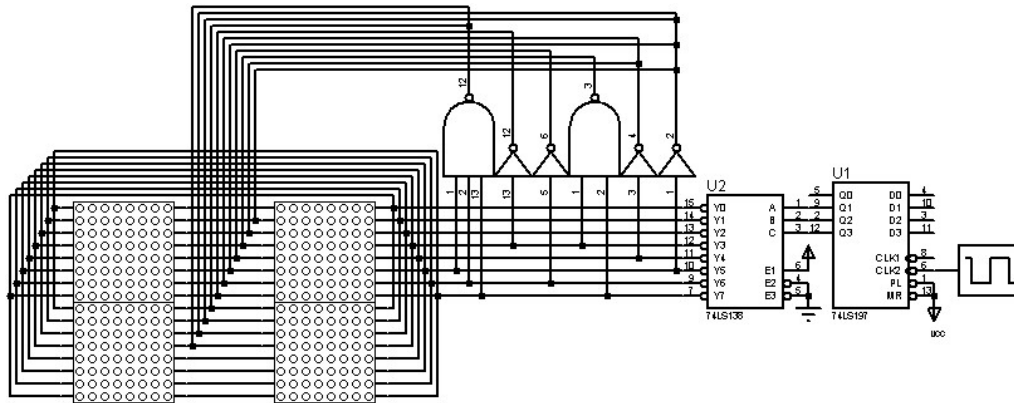


1.1.2 结果

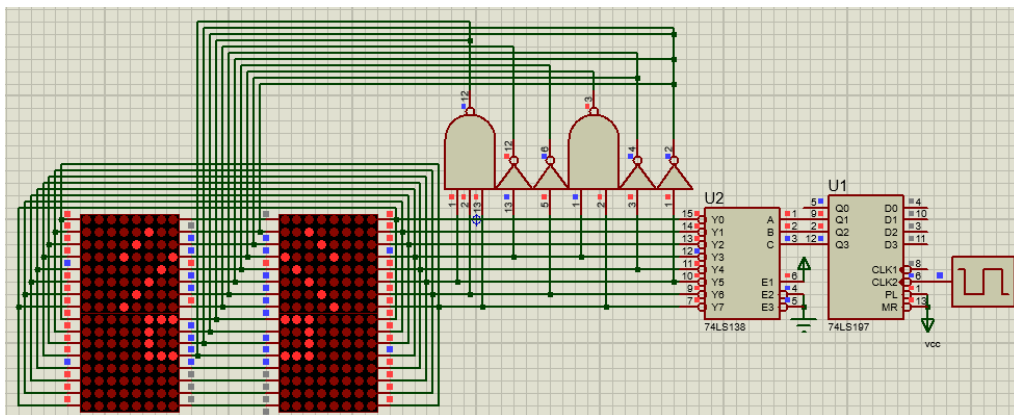





1.2 或门与门

1.2.1 电路图

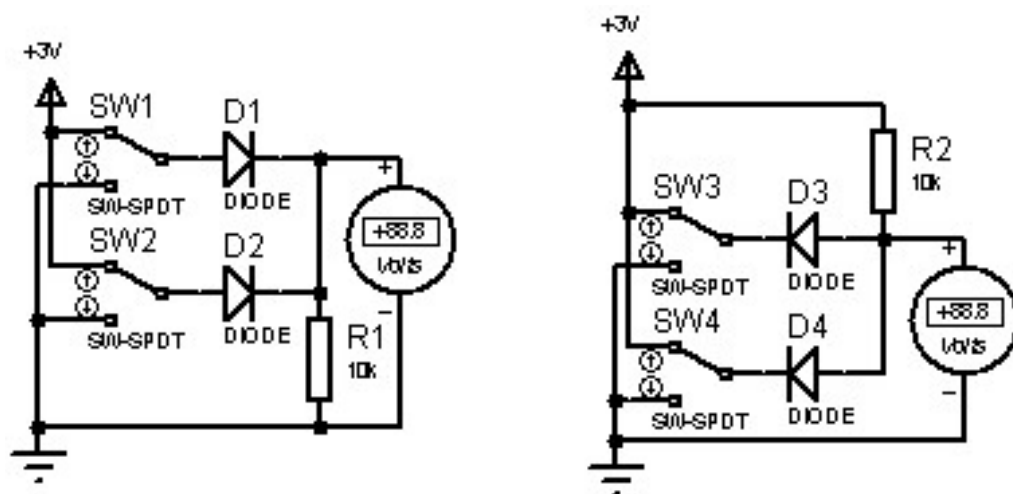


1.2.2 结果

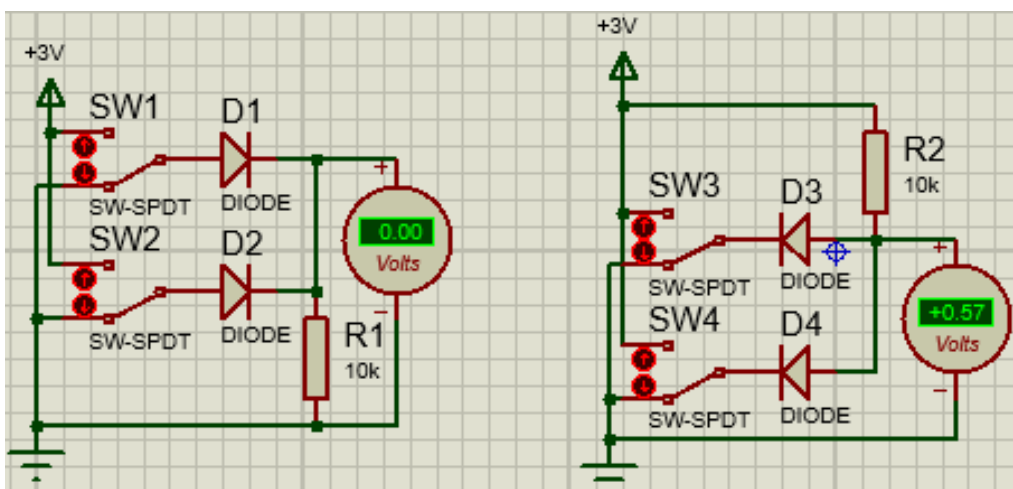

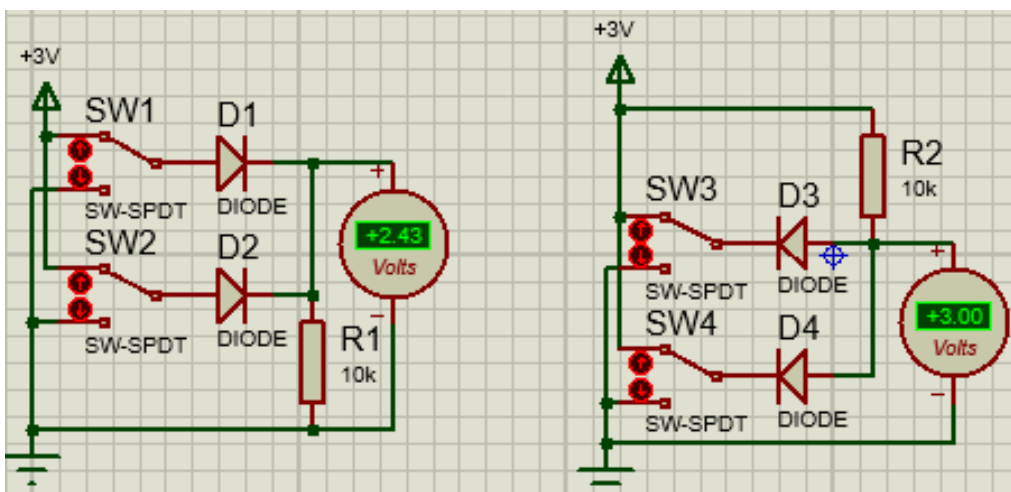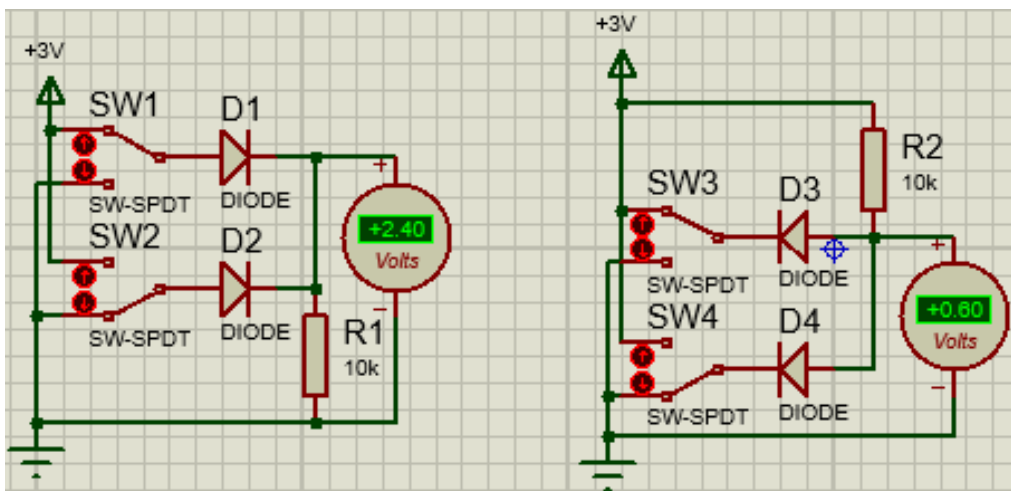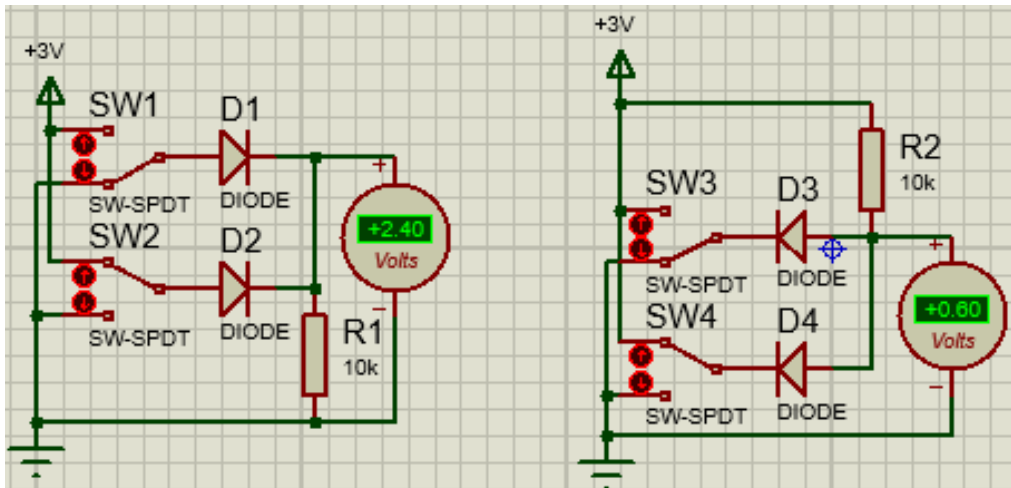

2 实验箱实验

2.1 点阵显示名字

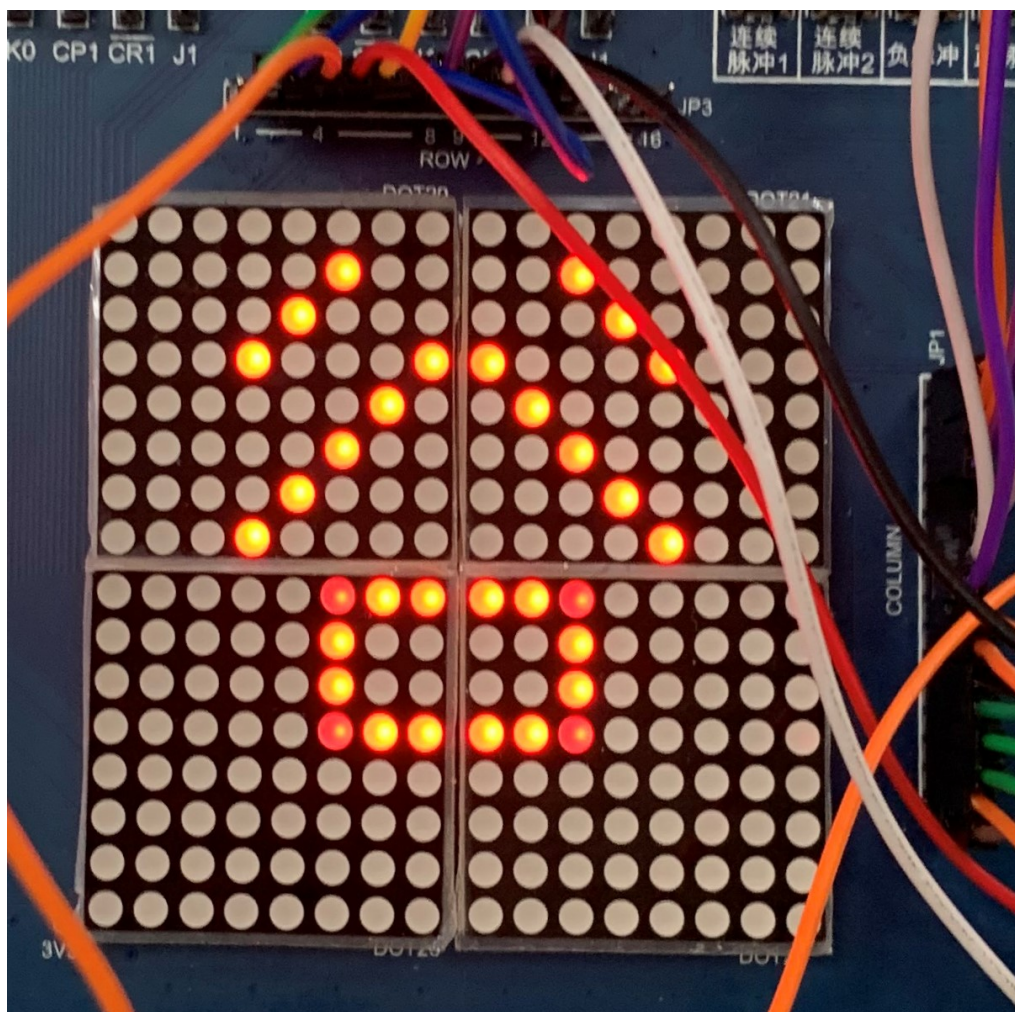

3 实验总结

学会使用点阵，并学会用二极管搭建或门和与门。